

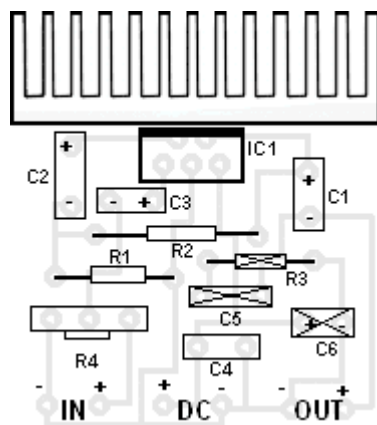


آمپلی فایر ۱۰ واتی کوچک و کم مصرف

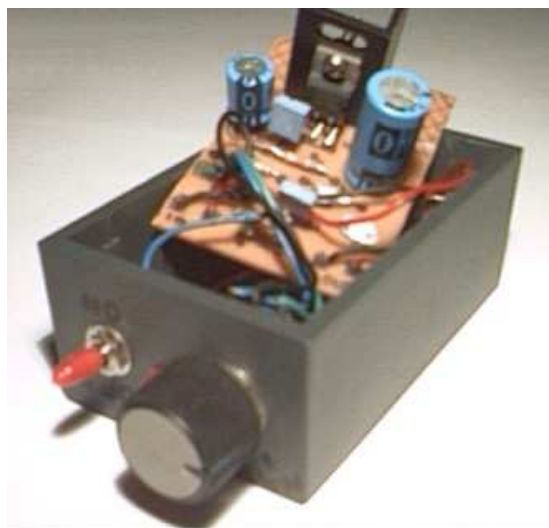

Componets Layout

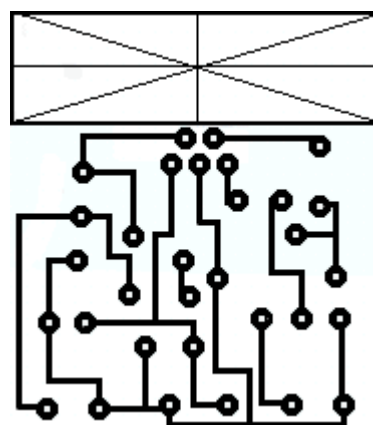

PCB

لیست قطعات

R1 : 6 Ohm
R2 : 220 Ohm
R3 : nothing
R4 : 10 KOhm pontesiometer
C1 : 2200 uF / 25V
C2 : 470 uF / 16V
C3 : 470 nF / 63V
C4 : 100 nF
C5 : nothing
C6 : nothing
IC1 : TDA 2003

www.lktra.parsiblog.com

از الکترونیک لذت ببرید