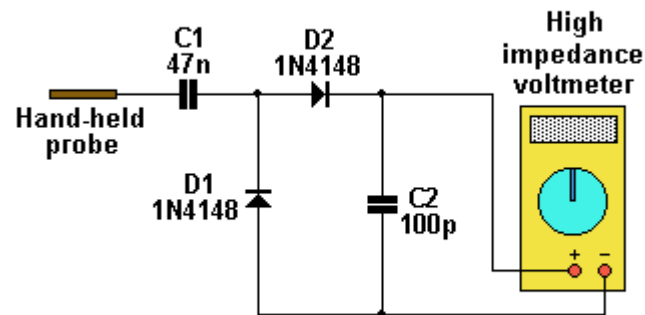


ساخت اضطراب سنج MILLIGAUSS METER.

Circuit diagram

Milligauss Meter



Rev. Thomas Scarborough

ولت‌متر را روی حالت ولتاژ ۱۰۰۰ میلی ولت گذاشته و میله به دست خود می‌زنیم با اضطراب بیشتر عدد ولت‌متر بالاتر می‌رود.

www.iktra.parsiblog.com

وبلاگ لذت الکترونیک