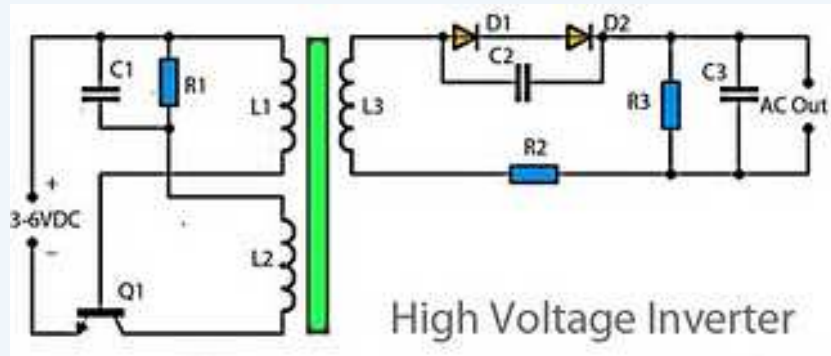


تبدیل ۳ ولت به های ولتاژ شوک دهنده

3V to High voltage inverter

مدار عملی این پروژه



لیست قطعات

Resistor

R1___ 1K5 Ω

R2___ 4K3 Ω

R3___ 22M Ω

Capacitor

C1___ 100n

C2___ 100n 400V

C3___ 0.2uF 400

Diode

D1___ 1N4007

D2___ 1N4007

Transistor

Q1___ 24D506

Transformer

L1___ #100 turns

L2___ #100 turns

L3___ #1000 turns

عکس نمونه ساخته شده



www.lktra.parsiblog.com
از الکترونیک لذت ببرید