

مقدمه:

امروزه در صنعت و در بسیاری از وسایل خانگی کنترل دور موتور مورد استفاده میگردد. از جمله می توان به کاربردهای کنترل گره های دور موتور، به موارد زیر اشاره کرد:

1) وسایل خانگی:

کنترل گر های دور موتور در وسایل شخصی خانگی، در کار برد های کوچک و بزرگ مورد استفاده قرار میگیرند. به عنوان مثال، پنکه های دیواری یا پنکه تهویه حمام که توسط کلیدی کنترل می شوند.

2) در وسایل اداری و درمانی:

در این دسته دستگاه های بسیاری را می توان مثال زد. مداد تراش های برقی در ادارات، دستگاه های فکس، کامپیوتر ها یا دستگاه های کپی و... سیستم کاری این کنترل گر ها بسیار پیچیده بوده و حتی در مورد وسایل درمانی پیچیده تر نیز میشود. مثلاً کنترل دور موتور داخل هارد دیسک کامپیوتر را در نظر بگیرید.

3) در کار برد های تجاری:

ساختمان های تجاری دارای سیستم تهویه بزرگتر و مجهز تری نسبت به موارد مشابه در منازل شخصی دارند. همچنین می توان در این دسته موتور ها برای آسانسور ها، پله های برقی و موارد مشابه را نام برد.

4) کار برد های صنعتی:

بسیاری از صنایع وابسته به موتور ها و کنترل دور موتور آن ها می باشند. موتور های کوچک DC تا موتور ای بزرگ صنعتی، یا موتور های استفاده شده در خطوط مترو. همچنین در صنعت ممکن است یک کنترل گر عمل کنترل بیش از یک موتور را به طور همزمان بر عهده داشته باشد.

5) در وسایل نقلیه:

تمام وسایل نقلیه از جمله، خودرو ها، هواپیما ها، دستگاه آلات کشاورزی، همه و همه ممکن است دارای موتور برای انجام کار های گوناگونی باشند.

6) ابزار قدرت:

وسایل قدرتی همانند دریل ها، اره ها، چرخ سمباده ها که توسط کاربر خانگی استفاده می شوند. تمام وسایل قدرتی قایل حمل یا ثابت دارای معمولاً همراه با کنترل گر های سرعت این موتور ها نیز می باشند.


انواع کنترل گرها:

کنترل گر های موجود را می توان بر اساس موتوری که باید کنترل کنند، دسته بندی کرد. SERVO موتور ها، مغناطیسی ثابت، سری، تحریک مجزا و جریان متناوب و مستقیم.

توضیح برخی از کنترل گرهای شناخته شده:

 1) H-Bridge:

موتور های DC معمولاً توسط ترانزیستور ها با مداری مشهور به مدار H-Bridge کنترل میشوند. این روش شامل حداقل 4 سویچ مکانیکی یا الکترونیکی (ساخته شده از نیمه هادی ها) می باشد.



در مدار فوق که نمونه ای از مدار H-Bridge است، با بستن کلید های S2 و S3 ولتاژ V_{in} بطور معکوس بر روی موتور قرار میگیرد که موجب گردش موتور در خلاف جهت اولیه (زمانی که کلید های S1 و S4 وصل بودند) می شود. این مدار توسط نیمه هادی با استفاده از دو عنصر با پلاریته های متفاوت ساخته می شوند. برای مثال: با ترانزیستور های BJT، PNP یا MOSFET، P کانال متصل به سطح ولتاژ بالا و ترانزیستور های BJT، NPN یا MOSFET، N کانال.

2) کنترل گرهای Servo:

بسیاری از موتور های SERVO توسط روشی مشهور به PWM کنترل میشوند که در ادامه در این مورد بیشتر بحث خواهیم کرد.


3) کنترل گر های STEP:

این موتور های توسط مدارات زمان بندی شده کنترل میشوند. این امر موجب میشود تا کنترل سرعت و چرخش موتور با دقت زیادی صورت گیرد. از این کنترل گر ها در چاپگر ها استفاده میشوند. از میان روش های گفته شده، در این مقاله کنترل دور موتور با استفاده از PWM توضیح داده خواهد شد.


استفاده از PWM برای کنترل دور موتور:

ایده کلی استفاده از PWM برای کنترل دور موتور DC بسیار ساده است. اما ابتدا توضیحی در مورد PWM و روش های گوناگون تولید آن خواهیم داد.

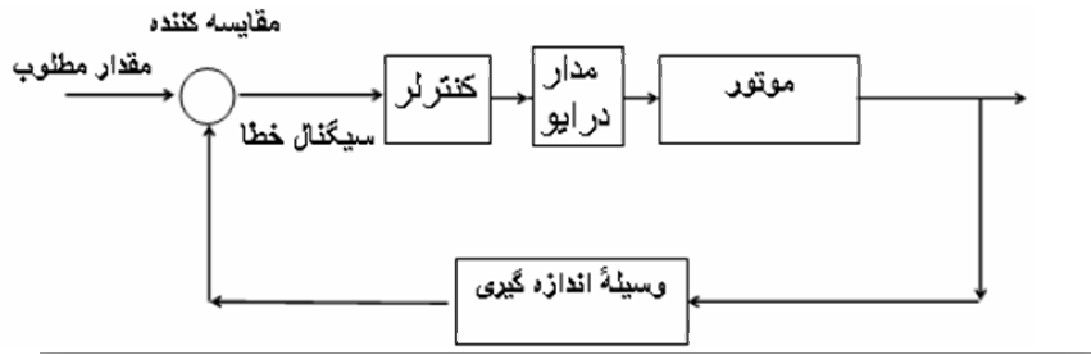در حالت کلی برای بسیاری از موارد گفته شده و یا راه کار های مشابه می توان بلوک دیاگرام کنترلی زیر را در نظر گرفت:



در این مقاله از میکروپروسورها به عنوان کنترلر و از IC هایی که در ادامه تشریح خواهد بزیای مدار درایور استفاده خواهد شد. قبل از اینکه وارد بحث کنترل دور موتور شویم، باید دور موتور را در ولتاژ های معین شده ای در معین کرده باشیم. در این پروژه یک موتور DC 12 ولت را برری و کنترل خواهیم کرد. برای بدست آوردن دور موتور در ولتاژ های مختلف یکی از روش های ساده استفاده از یک Shaft Encoder دیجیتال و شمردن تعداد پالس های این Shaft Encoder در مدت یک ثانیه یا یک دقیقه است. برای اینکه زمان و دقت بیشتری داشته باشیم، در مدت زمان یک ثانیه تعداد پالس های ورودی را خواهیم شمرد. از آنجایی که در ادامه پروژه نیز از میکروکنترلر AVR ATMEGA 16 استفاده خواهیم، پس در این قسمت از شمارنده داخلی همین IC برای شمارش تعداد پالس های Shaft Encoder استفاده خواهیم کرد. پس تا کنون اشاره شد که باید با شمارش تعداد پالس های حاصل از Shaft Encoder، دور موتور را در ولتاژ های معینی بدست آوریم. اصولاً به چنین سیستم دور سنج نیز گفته می شود.

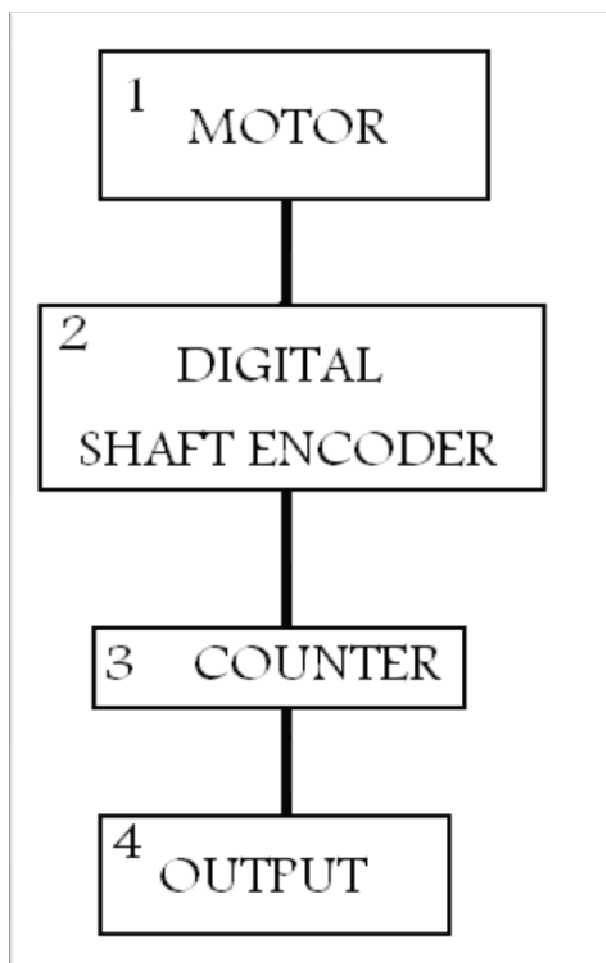

در ادامه به توضیح هر یک از بلوک های شکل فوق خواهیم پرداخت.













- **بلوک شماره 1:** که مربوط به موتور 12 DC ولت می باشد، ورودی های موتور به ولتاژ متغیر (Adaptor) متصل هستند تا بتوانیم با تغییر ولتاژ ورودی، دور موتور خروجی را معین کنیم. برای وارد نمودن مقدار مطلوب، کلید هایی در نظر گرفته شده اند تا کاربر با استفاده از این کلیدها دور موتور را بر روی مقدار مورد نظر تنظیم کند. فرض کنیم بطور ساده یک موتور 12 ولت ساده را مدل خواهیم کرد. پس حداکثر ولتاژی که بر روی موتور می توان قرار داد، برابر 12 ولت در نظر میگیریم.

- **بلوک شماره 2:** مربوط به Digital Shaft Encoder می باشد. می توان این انکودر را بطور حاضری خریداری کرد و یا با هزینه ای کمتر، آن را ساخت. در آیین قسمت به توضیح نحوه ساخت انکودر مکانیکی خواهیم پرداخت یعنی سیستم داخلی انکودر الکترومکانیکی است. سیستم داخلی این نوع انکودر متشکل از یک سنسور نوری می باشد که موج (سیگنال نور با فرکانس معین) از فرستنده این سنسور صادر شده و در طرف گیرنده دریافت می شود. این سنسور انواع گوناگونی دارد. چند نمونه از انواع آن در شکل های زیر نشان داده شده اند.


| EE-SX1109 | EE-SX199 | EE-SX398/498 | EE-SV3 | EE-SX1071 | EE-SX1096 |
|---|---|---|---|--|---|
| Transmissive slot width 3mm - < 5mm | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 6 x 4 x 5 | 12.2 x 5 x 10 | 12.2 x 5 x 10 | 19 x 15.1 x 10.2 | 13.6 x 6.2 x 10.2 | 25 x 6 x 10 |
| Transmissive | Transmissive | Transmissive | Transmissive | Transmissive | Transmissive |
| 3mm | 3mm | 3mm | 3.4mm | 3.4mm | 3.4mm |
| 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.2/0.5/1.0mm | 0.5mm | 0.5mm |
| 940nm | 940nm | 940nm | 940nm | 940nm | 940nm |
| Surface Mount | Through-hole | Through-hole | Through-hole | Through-hole | Lead Wires |

| EE-SX1088 | EE-SH3 | EE-SX3088/4088 | EE-SG3/SG3B | EE-SX1057 | EE-SX1128 | EE-SX1041 | EE-SX1042 | EE-SX1081 | EE-SX1235A-P2 | EE-SX3009-P1 | EE-SX4019-P1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| Transmissive slot width 3mm - < 5mm | | | | | | | | Transmissive slot width 5mm | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 x 6 x 10 | 25.4 x 6.2 x 10.2 | 25 x 6 x 10 | 25.4 x 6.3 x 11.5 | 13 x 6.3 x 8.6 | 13.5 x 5.2 x 9.3 | 14 x 6 x 10 | 14 x 5 x 14.5 | 13.7 x 5 x 10 | 27 x 8 x 15.9 | 34 x 11 x 21 | 36 x 11 x 21 |
| Transmissive | Transmissive | Transmissive | Transmissive | Transmissive | Transmissive | Transmissive | Transmissive | Transmissive | Transmissive | Transmissive | Transmissive |
| 3.4mm | 3.4mm | 3.4mm | 3.6mm | 3.6mm | 4.2mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm |
| 0.5mm | 0.2/0.5/1.0mm | 0.5mm | 2.0mm | 2.0mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm |
| 940nm | 940nm | 940nm | 940nm | 940nm | 940nm | 940nm | 940nm | 940nm | 940nm | 940nm | 940nm |
| Through-hole | Through-hole | Through-hole | Through-hole | Through-hole | Through-hole | Through-hole | Through-hole | Through-hole | Snap-In | Screw Mounting | Screw Mounting |
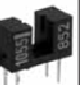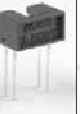
| EE-SX3081 /4081 | EE-SX4235A-P2 | EE-SX1070 | EE-SX3070 /4070 | EE-SX1140 | EE-SX461-P13 |
|---|---|---|---|--|---|
| 8mm - 8mm | | | | Transmissive slot width over 12mm | |
|  |  |  |  |  |  |
| 13.7 x 5 x 10 | 27 x 8 x 15.9 | 17.7 x 6 x 10 | 17.7 x 6 x 10 | 23 x 5 x 16.3 | 32.5 x 12 x 23.6 |
| Transmissive | Transmissive | Transmissive | Transmissive | Transmissive | Transmissive |
| 5mm | 5mm | 8mm | 8mm | 14mm | 15mm |
| 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 1.5mm | 2.0mm |
| 940nm | 940nm | 940nm | 940nm | 940nm | 940nm |
| Through-hole | Snap-In | Through-hole | Through-hole | Through-hole | Snap-In |

| EE-SX1107 | EE-SX1019 | EE-SX1103 | EE-SX1105 | EE-SX1108 | EE-SX1131 | EE-SX1134 | EE-SX493 | EE-SX1055 | EE-SX1046 | EE-SX1082 | EE-SX1106 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transmissive slot width up to 3mm | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 x 3 x 3 | 8 x 4 x 6 | 5 x 4.2 x 5.2 | 4.9 x 2.6 x 3.3 | 5 x 4 x 4 | 5 x 4 x 4 | 5 x 4 x 4 | 11 x 8 x 9.5 | 8.9 x 4 x 5.4 | 10 x 6.5 x 5 | 10 x 6.5 x 5.2 | 6.4 x 4.2 x 5.4 |
| Transmissive | Transmissive | Transmissive | Transmissive | Transmissive | Transmissive | Transmissive | Transmissive | Transmissive | Transmissive | Transmissive | Transmissive |
| 1mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2.8mm | 3mm | 3mm | 3mm |
| 0.15mm | 0.5mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.2mm | 0.4mm |
| 940nm | 940nm | 950nm | 950nm | 940nm | 940nm | 940nm | 940nm | 940nm | 920nm | 920nm | 950nm |
| Surface Mount | Through-hole | Through-hole | Through-hole | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Through-hole | Through-hole | Through-hole | Through-hole | Through-hole |

 مدار داخلی این سنسورها تقریباً یکسان و بفرم زیر است:



همان طور که مشاهده می شود، سنسور ها متشکل از دو قسمت فرستنده و گیرنده هستند. در صورتی که مانعی در بین فرستنده و گیرنده موجود نباشد، سیگنال فرستاده شده توسط گیرنده دریافت شده و فوتو ترانزیستور مربوطه شروع به هدایت می کند. در این صورت ولتاژ 5 ولت ورودی که به پایه این سنسور وصل شده است، در خروجی ظاهر خواهد شد. سنسوری که در این پروژه استفاده خواهیم کرد، -E907 E2-01 خواهد بود.

در صورتی که به برگه اطلاعاتی این سنسور مراجعه کنید، اطلاعات بیشتری در مورد جزئیات این IC خواهید یافت. در اینجا به بخشی از این جزئیات اشاره می شود:

■ Electrical and Optical Characteristics (Ta = 25°C)

| Item | Symbol | Value | Condition |
|--------------|--------------------------------------|----------------|--|
| Emitter | Forward voltage | V_F | 1.2 V typ., 1.5 V max. |
| | Reverse current | I_R | 0.01 μ A typ., 10 μ A max. |
| | Peak emission wavelength | λ_P | 940 nm typ. |
| Detector | Light current | I_L | 0.5 mA min., 14 mA max. |
| | Dark current | I_D | 2 nA typ., 200 nA max. |
| | Leakage current | I_{LEAK} | --- |
| | Collector-Emitter saturated voltage | $V_{CE(sat)}$ | 0.1 V typ., 0.4 V max. |
| | Peak spectral sensitivity wavelength | λ_p | 850 nm typ. |
| Rising time | t_r | 4 μ s typ. | $V_{CC} = 5 V, R_L = 100 \Omega, I_L = 5 mA$ |
| Falling time | t_f | 4 μ s typ. | $V_{CC} = 5 V, R_L = 100 \Omega, I_L = 5 mA$ |

■ Absolute Maximum Ratings ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

| Item | | Symbol | Rated value |
|-----------------------|---------------------------|-----------|--|
| Emitter | Forward current | I_F | 50 mA (see note 1) |
| | Pulse forward current | I_{FP} | 1 A (see note 2) |
| | Reverse voltage | V_R | 4 V |
| Detector | Collector–Emitter voltage | V_{CEO} | 30 V |
| | Emitter–Collector voltage | V_{ECO} | --- |
| | Collector current | I_C | 20 mA |
| | Collector dissipation | P_C | 100 mW (see note 1) |
| Ambient temperature | Operating | T_{opr} | -25°C to 85°C |
| | Storage | T_{stg} | -30°C to 100°C |
| Soldering temperature | | T_{sol} | 260°C (see note 3) |


Note: 1. Refer to the temperature rating chart if the ambient temperature exceeds 25°C .


2. The pulse width is 10 μs maximum with a frequency of 100 Hz.

 3. Complete soldering within 10 seconds.

آنچه که باید توجه کنید، مقادیر ماکزیمم این IC در دو طرف فرستنده (Emitter) و گیرنده (Detector) می باشد.


مدار معادلی که می توان برای IC در نظر گرفت طبق شکل زیر است:



 

با توجه به اطلاعات داده شده در قسمت های بالا، مقدار جریان حداکثر در سمت فرستنده (Emitter) 20mA می باشد. در نتیجه باید جریان گذرنده از فرستنده محدود گردد که برای این کار مطابق مدار معادل، مقاومتی در مسیر فرستنده باید قرار گیرد.

 در این پروژه از نوع مشابهی از همین IC ها استفاده شده است. در شکل زیر دیاهای مختلف IC نشان داده شده اند:



این IC هم در قسمت فرستنده و هم در قسمت گیرنده دارای دو پایه بلند و کوتاه میباشد. جدول زیر نحوه اتصالات مربوطه را مشابه توضیح می دهد.

| | |
|--|--|
| S | پایه بلند وصل به GND |
| | پایه کوتاه از طریق مقاومت 330Ω وصل به Vcc |
| S53 | پایه بلند وصل به GND |
| | پایه کوتاه از طریق مقاومت $10K\Omega$ وصل به Vcc |
| خروجی از انتهای مقاومت $10K\Omega$ متصل به IC می باشد. | |

حال در صورتی که مانعی بین فرستنده و گیرنده قرار گیرد ولتاژ خروجی برابر 5 ولت (سطح منطق 1) و در صورتی که مانعی بین فرستنده و گیرنده موجود نباشد، ولتاژ خروجی برابر صفر ولت (منطق صفر) خواهد بود. حال کافی است تا با اتصال یک چرخ دنده یا شیئی مشابه که با چرخش موتور در ارتباط بین گیرنده و فرستنده؛ قطع و وصل ایجاد کند، سیگنال Digital مورد نظر را بدست آورد.

برای اینکه مشکل Slow rate نیز را حل کرده باشیم از یک Inverter استفاده خواهیم کرد. یعنی خروجی این OptoSwitch را به یک Inverter وصل خواهیم کرد.

IC مورد استفاده در این پروژه، 4116 می باشد. اطلاعات بیشتر در مورد این IC را می توانید از سایت

www.Alldatasheet.com

کسب نمائید. تنها توضیح مختصر اینکه این IC یک معکوس گر با تکنولوژی CMOS می باشد.

از آنجایی که لبه های این پالس ایجاد شده توسط OptoSwitch برای ما مهم است _ زیرا توسط میکرو تعداد این لبه های بالا رونده یا پائین رونده را خواهیم شمرد، یا به عبارتی دیگر از تنظیمات میکرو، آن را به لبه ها حساس خواهیم کرد _ معکوس کردن خروجی OptoSwitch تغییری در نتیجه ایجاد نخواهد کرد. تنها موجب خواهد شد تا ضریب کیفی مدارمان افزایش یابد.

نکته دیگر که باید به آن توجه کنید اینکه طبق آنچه که در برگه اطلاعاتی OptoSwitch نوشته شده است، حداکثر فرکانس کاری این IC (OptoSwitch) برابر 100Hz می باشد. یعنی در هر ثانیه حداکثر 100 بار میتوانید بین فرستنده و گیرنده تولید کنید!! توضیح بیشتر اینکه فرض کنید به موتور DC، یک پروانه متصل کرده اید که دارای دو پره می باشد که در نتیجه در هر دور موتور، دو پالس ایجاد خواهد شد. یعنی در این صورت حداکثر دور موتور مجاز موتور شما می تواند 3000rpm باشد. اما اگر پروانه تنها به پره داشت، در این صورت در هر دور موتور، یک پالس ایجاد میشود و در نتیجه حداکثر دور موتور مجازی که می توانستید استفاده کنید 6000rpm می بود.

3) بلوک Counter:

در این قسمت از یک میکرو کنترلر AVR، مدل ATMEGA16 برای شمردن تعداد پالس های بلوک قبلی استفاده خواهیم کرد. این میکرو کنترلر دارای 3 تایمر داخلی می باشد که برای استفاده از آنها کافی است تا در برنامه CODEVISION با استفاده از Wizard به سادگی این Timer ها فعال کنیم. در ادامه نیز از این تایمر ها برای تولید PWM استفاده خواهد شد که در آنجا به بحث کامل تری در مورد انواع حالت های تایمر های این میکرو کنترلر خواهیم پرداخت. برنامه ای که برای شمارش پالس های Digital Shaft Encoder استفاده شده است، عبارت است از:

```
/******
```

```
This program was produced by the  
CodeWizardAVR V1.24.8d Standard  
Automatic Program Generator  
© Copyright 1998-2006 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.  
http://www.hpinfotech.com
```

```
Project : DC Motor Control  
Version : 3.1  
Date : 2007/02/16  
Author : Yashar  
Company : YBSH  
Comments:
```

```
Chip type : ATmega16  
Program type : Application  
Clock frequency : 1.000000 MHz  
Memory model : Small  
External SRAM size : 0  
Data Stack size : 256
```

```
*****/
```

```
#include <mega16.h>
```

```
// Alphanumeric LCD Module functions
```

```
#asm
```

```
.equ __lcd_port=0x12 ;PORTD
```

```
#endasm
```

```
#include <lcd.h>
```

```
#include <stdlib.h>
```

```
int n=0;
```

```
char *s;
```

```
// Timer 2 overflow interrupt service routine
```

```
interrupt [TIM2_OVF] void timer2_ovf_isr(void)
```

```
{
```

```
// Place your code here
```

```

int i=0;
n++;
if(n>=15)
{
TCCR0=0x00;
lcd_clear();
i=TCNT0;
lcd_putsf("Hi Yashar");
itoa(i,s);
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_puts(s);
n=0;
TCNT0=0x00;
TCCR0=0x17;
}

}

// Declare your global variables here

void main(void)
{
// Declare your local variables here

// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out
Func0=Out
// State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTA=0x00;
DDRA=0xFF;

// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=Out Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=0 State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x08;

// Port C initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;

// Port D initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out
Func0=Out
// State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTD=0x00;
DDRD=0xFF;

// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: T0 pin Rising Edge
// Mode: Normal top=FFh
-- // OC0 output: Disconnected -----

```

```
TCCR0=0x07;  
TCNT0=0x00;  
OCR0=0x00;
```

```
// Timer/Counter 1 initialization  
// Clock source: System Clock  
// Clock value: Timer 1 Stopped  
// Mode: Normal top=FFFFh  
// OC1A output: Discon.  
// OC1B output: Discon.  
// Noise Canceler: Off  
// Input Capture on Falling Edge  
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off  
// Input Capture Interrupt: Off  
// Compare A Match Interrupt: Off  
// Compare B Match Interrupt: Off  
TCCR1A=0x00;  
TCCR1B=0x00;  
TCNT1H=0x00;  
TCNT1L=0x00;  
ICR1H=0x00;  
ICR1L=0x00;  
OCR1AH=0x00;  
OCR1AL=0x00;  
OCR1BH=0x00;  
OCR1BL=0x00;
```

```
// Timer/Counter 2 initialization  
// Clock source: System Clock  
// Clock value: 3.906 kHz  
// Mode: Normal top=FFh  
// OC2 output: Disconnected  
ASSR=0x00;  
TCCR2=0x06;  
TCNT2=0x00;  
OCR2=0x00;
```

```
// External Interrupt(s) initialization  
// INT0: Off  
// INT1: Off  
// INT2: Off  
MCUCR=0x00;  
MCUCSR=0x00;
```

```
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization  
TIMSK=0x40;
```

```
// Analog Comparator initialization  
// Analog Comparator: Off  
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off  
ACSR=0x80;  
SFIOR=0x00;
```

```
// LCD module initialization  
-- lcd_init(L6); -----
```

```
// Global enable interrupts
#asm("sei")

while (1)
{
    // Place your code here

};
}
```

در این برنامه، از 2 تایمر این میکرو برای شمارش تعداد پالس ها استفاده شده است. یعنی یکی از تایمر ها، وظیفه ایجاد بازه های زمانی برابر 1 ثانیه را دارد و دیگری تعداد پالس های ورودی را می شمارد. به عبارتی دیگر، زمان نمونه برداری برابر 1 ثانیه می باشد که توسط یک تایمر ایجاد می شود. در هر ثانیه تعداد پالس ها شمرده شده و در LCD نمایش داده می شود. تایمر صفر با لبه بالارونده پایه T0، کلاک خورده و پالس های ورودی را می شمارد. این مقدار هر یک ثانیه خوانده شده (TCR0 مشخص کننده مقدار تایمر) و با ضرب در عدد 60 دور موتور در دقیقه بدست می آید. برای ایجاد یک ثانیه، متغیر Global مانند n تعریف میکنیم. میدانیم که فرکانس کاری AVR را بر روی 1 MHz تنظیم کرده ایم. (در ادامه نحوه این تنظیمات بطور کلی بیان خواهد شد). فرکانس تایمر 2 نیز که برای ایجاد یک ثانیه از آن استفاده خواهد شد، برابر 3.906KHz در نظر گرفته شده است. در نتیجه تایمر 2 که 8 بیتی است، در مدت زمان

$$256 \times 256 \mu\text{sec} = 65536 \mu\text{sec}$$

یک دور کامل (یعنی تا عدد 256) خواهد شمرد و مجدداً از صفر آغاز خواهد کرد. قبل از شروع مجدد شمارش، سرویس وقفه را فعال کرده ایم. در سرویس وقفه، متغیر n را یک واحد افزایش می دهیم. بدیهی است برای اینکه مدت زمان 1 ثانیه را داشته باشیم باشد n برابر مقداری بین 15 تا 16 باشد. اما متغیر n، 8 بیتی و Integer تعریف شده است، پس امکان ذخیره اعداد در آن ممکن نیست. با قبول اندکی خطا؛ n را برابر با 15 در نظر میگیریم.

$$1\text{sec} = n \times 65536 \mu\text{sec} \Rightarrow n = \frac{1\text{sec}}{65536 \mu\text{sec}} = 15.2578 \approx 15$$

نکته دیگر که باید دقت کنید تعداد پالس هایی است که از Encoder به ورودی میکرو می آید. همانطور که گفتیم هر بار که مانعی بین فرستنده و گیرنده IC قرار گیرد، یک پالس تولید خواهد شد. حال اگر در کل چرخ دنده ای را به موتور کوپل کنیم که دارای یک کمان خالی 90 درجه ای باشد یعنی در هر بار چرخش موتور تنها یک پالس تولید می شود، که Duty Cycle برابر 25% خواهد داشت. اما اگر از دو برش 90 درجه ای استفاده شود، در این صورت در هر دور چرخش موتور 2 پالس با Duty Cycle برابر


50% ایجاد می شود.. یعنی بسته به تعداد دندانه های چرخ دنده ای که در Shaft Encoder استفاده می شود، تعداد پالس ها در هر دور تغییر می کند و در نتیجه باید در نهایت در میکرو کنترلر تعداد پالس های کل بدست آمده را بر تعداد برش های موجود روی چرخ دنده ی کوپل شده تقسیم کنیم تا دور موتور بدست آید.

4) بلوک Output:

در نهایت پس از انجام محاسبات مربوطه، عدد (دور موتور) به ازای ولتاژ ورودی معین، در خروجی بر روی LCD نمایش داده می شود. بار دیگر یاد آور می شویم که برای نمایش نتایج بر روی LCD از طریق AVR، در برنامه Code Vision تنظیمات مربوط به این قسمت را از طریق Wizard معین کنید. برای درک بهتر مطلب بطور خلاصه بیان شده است.

برنامه ریزی AVR ATMEGA 16 از طریق Code Vision، برای خروجی LCD:

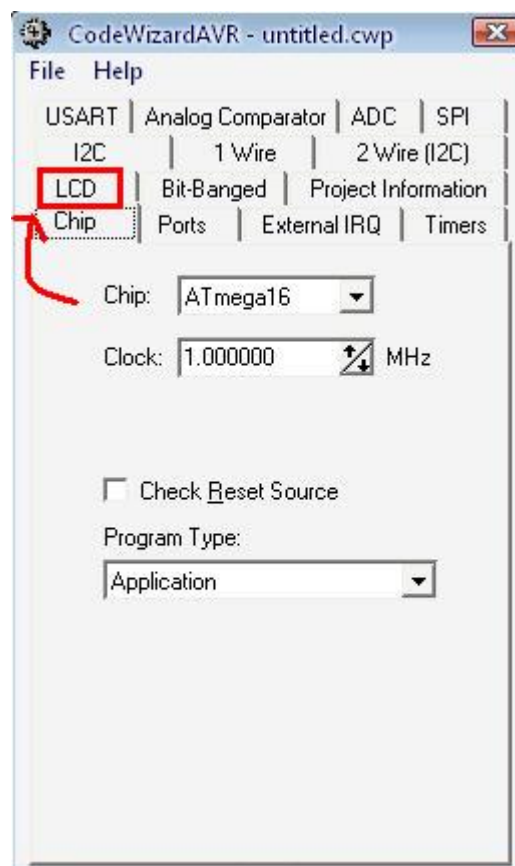برای این کار کافی است تا پس از ایجاد یک پروژه جدید و استفاده از Wizard (که در ادامه نحوه انجام این کار در قسمت تولید PWM با جزئیات بیشتر بحث شده است) ایجاد کنید. حال در پنجره Wizard به قسمت LCD بروید.



حال در این قسمت تنها کافی است پورت مورد نظر را که قصد دارید LCD به آن را وصل کنید، معین کنید.

یکی از راه های کنترل دور موتور همان طور که قبلاً نیز به آن اشاره شد استفاده از PWM می باشد. طرز کار با PWM برای کنترل دور موتور ساده است. با استفاده از آیسی L298، که توضیحات آن در ادامه داده شده است ما سیگنال PWM را به موتور اعمال خواهیم کرد. مطمئناً آنچه که مد نظر ما است این است که در بازه های زمانی معین (که توسط Duty Cycle سیگنال PWM معین می شود)، موتور روشن و خاموش شود.

نتایج بدست آمده برای موتور DC، 12 ولت عبارت اند از:


| کد | ولتاژ | دور در ثانیه RPS | دور در دقیقه RPM |
|----|-------|---------------------|---------------------|
| 00 | 0v | 0 | 0 |
| 01 | 4v | 30 | 1800 |
| 10 | 6v | 50 | 3000 |
| 11 | 8v | 66 | 3960 |

:DC Motor Driver


در این پروژه از L298 برای DRIVE موتور استفاده شده است. مشخصات این IC در ادامه نشان داده شده است.

| Symbol | Parameter | Value | Unit |
|----------------|---|------------|------------|
| V_S | Power Supply | 50 | V |
| V_{SS} | Logic Supply Voltage | 7 | V |
| V_i, V_{en} | Input and Enable Voltage | -0.3 to 7 | V |
| I_O | Peak Output Current (each Channel) | | |
| | - Non Repetitive ($t = 100\mu s$) | 3 | A |
| | - Repetitive (80% on -20% off; $t_{on} = 10ms$) | 2.5 | A |
| | -DC Operation | 2 | A |
| V_{sens} | Sensing Voltage | -1 to 2.3 | V |
| P_{tot} | Total Power Dissipation ($T_{case} = 75^\circ C$) | 25 | W |
| T_{op} | Junction Operating Temperature | -25 to 130 | $^\circ C$ |
| T_{stg}, T_J | Storage and Junction Temperature | -40 to 150 | $^\circ C$ |

IN CONNECTIONS (top view)

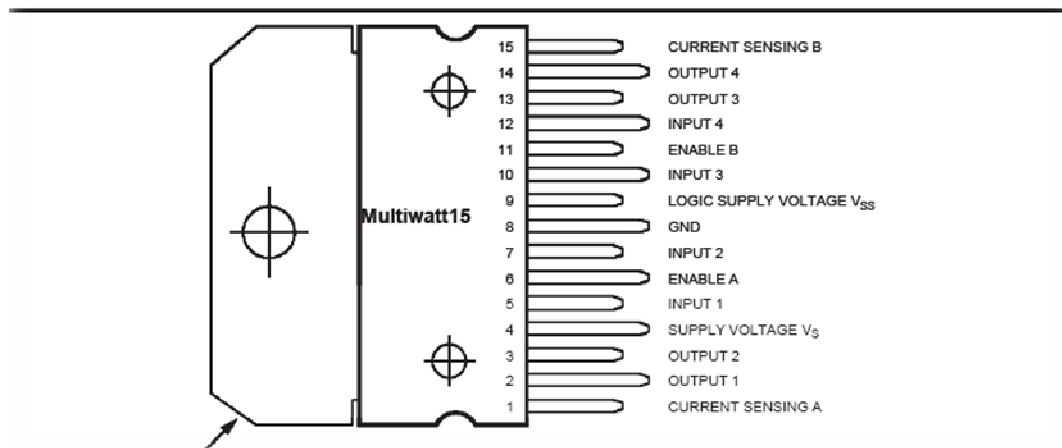

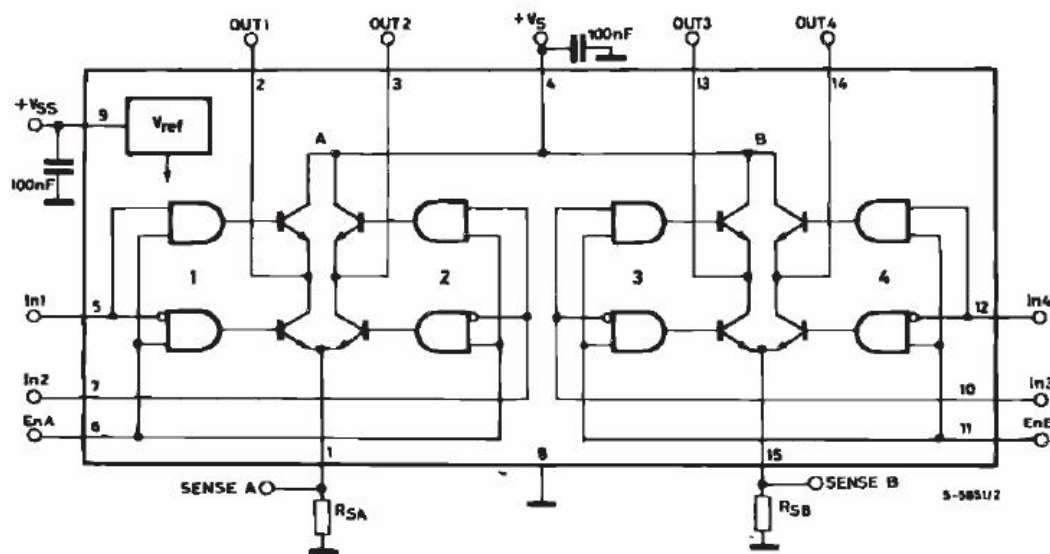
این IC از دو پل H ساخته شده است. در نتیجه می توان با استفاده از این IC دو موتور را بطور همزمان کنترل نمود که ما تنها از یک خروجی آن جهت کنترل موتور خود استفاده خواهیم کرد. شماره پایه های ورودی و خروجی متناظر را از شکل زیر برای یک پل H بدست آورده و اتصالات مربوطه را برقرار خواهیم کرد. در ادامه مدار کامل مورد نظر ارائه شده است.



سیگنال PWM خروجی از میکرو را به پایه ENABLE این IC (L298) می دهیم. به این ترتیب این IC متناسب با پهنای پالس مدوله شده، فعال و غیر فعال شده و ولتاژ موتور قطع و وصل می شود و در نتیجه دور موتور بسته به Duty Cycle سیگنال PWM، کاهش یا افزایش می یابد.

:PWM

این کلمه مخفف Pulse Width Modulation به معنای مدولاسیون پهنای پالس می باشد. یا به عبارتی دیگر یعنی با تغییراتی در پهنای پالس، توان (قدرت) الکتریکی انتقالی به موتور را کاهش یا افزایش می دهیم. وقتی می گوئیم موتور DC با ولتاژ DC دارای دور نامی مشخصی می باشد، یعنی اگر ولتاژی با مقدار معین را در سر موتور قرار دهیم، در این صورت قدرت انتقالی به موتور ثابت بوده و در نتیجه موتور با دور نامی خود، کار خواهد کرد. ولتاژ DC یعنی ولتاژ ثابت. میدانیم که یک ولتاژ ثابت همان پالس با پهنای دلخواه است. یعنی به ازای این مقادیر زمانی ولتاژ دو سر بار مقداری مستقیم است. حال اگر ما به هر نحوی این ولتاژ مستقیم روی دو سر موتور را کاهش دهیم، نتیجتاً قدرت انتقالی به موتور و در نتیجه دور موتور کمتر خواهد بود. با ادامه بحث هر چه بیشتر متوجه منظورم خواهید شد. اصل و مبنای PWM تغییر (مدوله کردن) پهنای پالس و در نتیجه تغییر مقدار متوسط ولتاژ موج است. در صورتی که یک موج مربعی را در نظر بگیریم، در این صورت خواهیم داشت:

 

می دانیم:

$$\bar{y} = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt$$


در شکل موج فوق،

$$\begin{aligned} \bar{y} &= \frac{1}{T} \left(\int_0^{DT} y_{max} dt + \int_{DT}^T y_{min} dt \right) \\ &= \frac{D \cdot T \cdot y_{max} + T(1-D)y_{min}}{T} \\ &= D \cdot y_{max} + (1 - D) y_{min} \end{aligned}$$

که در آن y مقدار ولتاژ یکسو شده میباشد.


روش های تولید PWM:

 1) ساده ترین راه ایجاد PWM استفاده از یک موج اره ای و یک موج سینوسی ایجاد ده توسط اسیلاتور می باشد. حال کافی است تا با استفاده از یک Op-Amp این دو ولتاژ را با یکدیگر مقایسه شوند. در صورتی که ولتاژ سبز رنگ در شکل زیر بیشتر از ولتاژ آبی رنگ باشد، سطح ولتاژ بالا و در صورتی که منحنی سبز رنگ از منحنی آبی رنگ پائین تر باشد، سطح ولتاژ پائین خواهد بود.



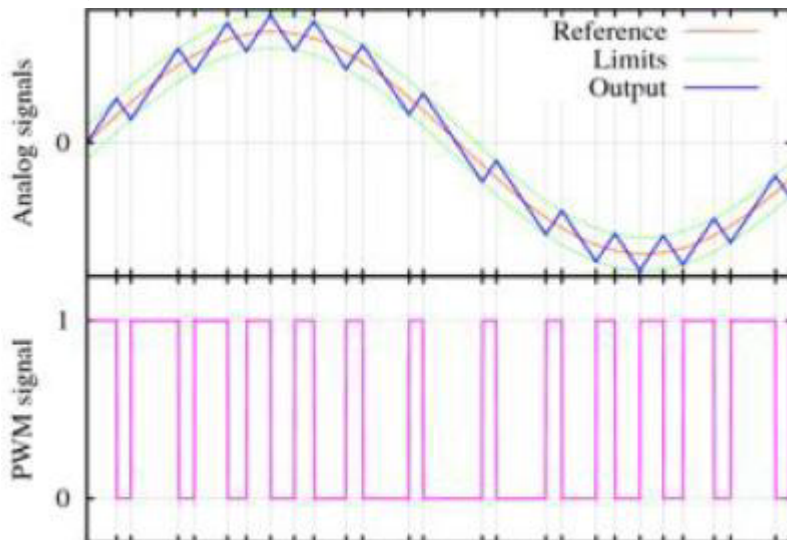(2) روش DELTA:

در این روش ولتاژ خروجی با دو سطح ولتاژ معین که یکی از آنها همان مقدار ولتاژ اول با مقداری Offset می باشد، مقایسه میشود. در صورتی که ولتاژ خروجی از یکی از این دو محدودیت افزایش یا کاهش یابد، در این صورت سطح ولتاژ پالس نیز تغییر خواهد کرد. شکل زیر بیان گر این موضوع می باشد.




روش (3) در این روش ولتاژ خروجی از یک ولتاژ مرجع کمتر میشود، در صورتی که مجموع این ولتاژ خطا (تفاضل ولتاژ خروجی از ولتاژ مرجع) از مقدار معینی بیشتر شود، سطح ولتاژ خروجی عوض میشود.

روش (4) بسیاری از مدارات دیجیتال می توانند PWM تولید کنند. برای مثال بسیاری از میکروپروسسور ها دارای خروجی PWM می باشند. معمولاً این میکروپروسسور ها دارای شمارنده ای می باشند که پس از زمان معینی سطح ولتاژ خروجی را تغییر می دهند.

- علاوه بر روش های گفته شده برای تولید PWM، سه حالت کلی برای PWM موجود می باشد:
- 1) مرکز پالس در روی محور زمانی ثابت باشد و با افزایش یا کاهش کناره های (لبه های کناری) مدولاسیون پالس رو تغییر دهیم.
 - 2) لبه بالایی را ثابت نگه داریم و لبه پایینی را تغییر دهیم
 - 3) لبه پایینی را ثابت نگه داریم و لبه بالایی را تغییر دهیم.
- از سایر موارد کار برد PWM علاوه بر کنترل دور موتور، می توان کار برد آن در مخابرات و تنظیم ولتاژ و پخش توان اشاره کرد.

همان طور که اشاره شد یکی از راه های تولید PWM استفاده از میکرو ها یا همان روش های دیجیتالی بود. در اینجا به چگونگی ایجاد PWM با استفاده از AVR ATMEGA 16 می پردازیم.

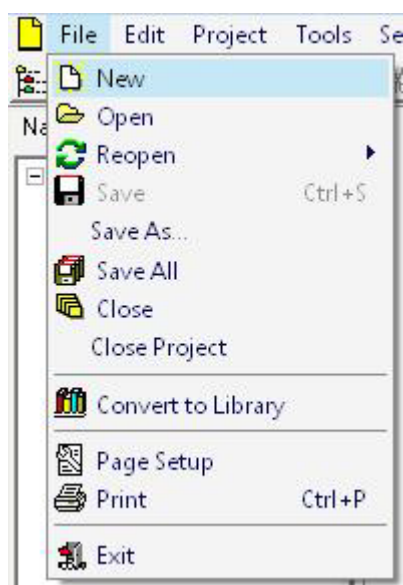
در راحت ترین حالت برنامه CODE Vision را اجرا کنید:
حال از منوی File گزینه New را انتخاب کنید.



گزینه Project را مطابق شکل زیر انتخاب کنید:



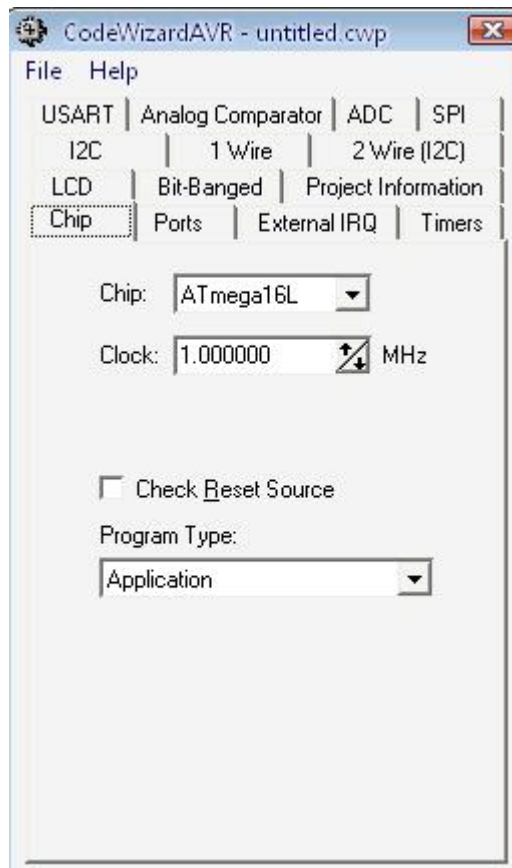
حال گزینه Yes را انتخاب کنید.
صفحه زیر نمایان خواهد شد.



در همین صفحه (قسمت Chip) نوع AVR ATMEGA16 مورد استفاده را معین کنید. در اینجا قصد توضیح تمامی قسمت های این پنجره را نداریم بلکه تنها در مورد تایمر ها و چگونگی ایجاد PWM بحث خواهیم کرد. نتیجتاً قسمت هایی مورد نیاز:

Chip
Timers
External IRQ
می باشد.

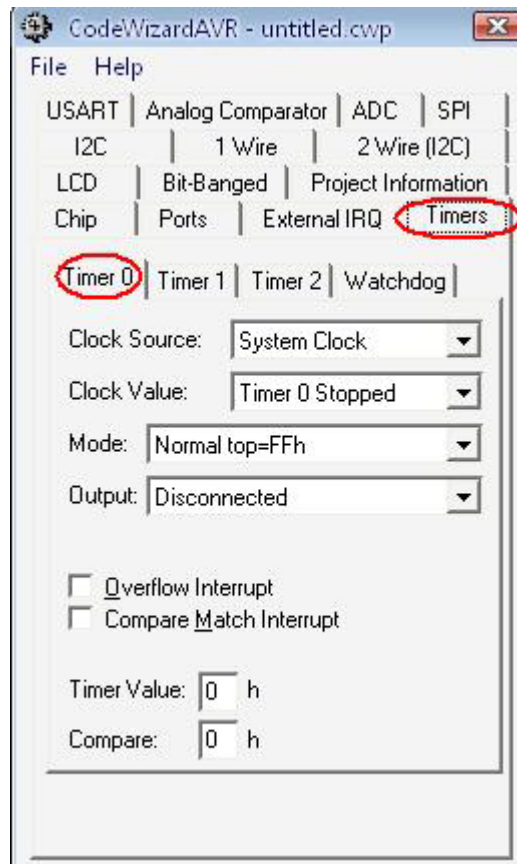
بعد از اینکه در پنجره فوق نوع میکرو و CLOCK آن را مشخص کردید، به منوی Timers بروید.



همان طور که مشاهده می کنید در این میکرو 3 تایمر در اختیار شماست. فرضاً 0 TIMER را در نظر بگیرید.

(1) این تایمر 8 بیتی است.

 (2) Clock Source: در این قسمت منبع کلاک تایمر را انتخاب کنید. یعنی هر بار که کلاکی از این منبع به ورودی تایمر اعمال شود، تایمر یک بار خواهد شمرد. به عبارتی دیگر در این قسمت منظور از Timer، شمارنده است که البته می توان با آن بصورت Timer نیز استفاده کرد. بعداً چگونگی این کار توضیح داده خواهد شد. در حال حاضر منبع کلاک را انتخاب کنید.



System Clock. با انتخاب این گزینه، فرکانس تایمر مطابق با فرکانس مشخص شده برای تایمر در قسمت Chip می باشد. (در این قسمت فرض می کنیم، نیازی به استفاده از منبع خارجی نباشد و از منبع داخلی تایمر استفاده کنیم)

T0 Falling Edge: در بین 40 پایه ی میکرو، پایه ای با نام T0 برای ورودی تایمر صفر در نظر گرفته شده است. انتخاب این گزینه موجب خواهد شد تا در صورت عبور پالس پائین گذر از پایه T0، تایمر (شمارنده) یک بار بشمارد.

T0 Rising Edge: مطابق همان قسمت فوق، با این تفاوت که تنها در هنگام عبور لبه بالا رونده، تایمر (شمارنده) خواهد شمرد.

در اینجا برای ایجاد PWM، نیاز به System Clock داریم.


Clock Value

خوب در این قسمت می توانید در صورت نیاز تنها قسمتی از فرکانس کاری میکرو را برای تایمر استفاده کنید.

فقط دقت کنید که مقداری برای آن انتخاب کنید! (برای روی Timer Stopped رها نکنید).



 Mode: حالت کاری میکرو را مشخص کنید. در این قسمت است که مشخص می کنید از این تایمر قصد استفاده بصورت مولد PWM را دارید.



Normal top=FFh: یعنی بصورت یک شمارنده معمولی با فرکانس تعیین شده در قسمت های قبلی تا عدد 255 خواهد شمرد. (یاد آور می شود این تایمر 8 بیتی است)

CTC top=0CR0 مخفف (Clear Timer on Compare Match (CTC) Mode):

در این حالت زمانی که مقدار تایمر (مقدار رجیستر TCNT0) به مقدار مشخص شده برای رجیستر OCRO رسید، تایمر Reset میشود. در ضمن میتوانید با فعال نمودن گزینه Compare Match Interrupt، زمانی که تایمر به مقدار رجیستر OCR0 رسید، علاوه بر بازنشانی تایمر، سرویس وقفه مربوطه نیز فعال

میگردد که میتوانید برنامه مورد نظر را در آن سرویس وقفه وارد کنید. همچنین مقدار رجیستر OCR0 که بطور اولیه بر روی صفر تنظیم شده است را می توانید از قسمت Compare مشخص کنید. (دقت کنید که عدد را به hex وارد کنید و بزرگتر از 255 نباشد.)

:Fast PWM top=FFh



امکان PWM با فرکانس های بالا را به شما میدهد. در این حالت تایمر تا مقدار رجیستر شمرده و سپس بسته به حالت قسمت Output:

1) قسمت Output (Output:) بر روی Non_inverted تنظیم شده باشد. در این صورت به ازای مقادیر بیشتر از مقدار رجیستر OCR0 مقدار خروجی تایمر صفر و به ازای مقادیر کوچکتر از رجیستر OCR0 مقدار خروجی تایمر (پایه ی 4_ OC0) یک خواهد بود.

  2) قسمت Output بر روی inverted تنظیم شده باشد. در این صورت به ازای مقادیر بیشتر از مقدار رجیستر OCR0 مقدار خروجی تایمر، یک و به ازای مقادیر کوچکتر از رجیستر OCR0 مقدار خروجی تایمر (پایه ی 4_ OC0)، صفر خواهد بود.
فرکانس سیگنال PWM از رابطه زیر قابل محاسبه است:

$$f_{OCnPWM} = \frac{f_{clk-I/O}}{N.256}$$

به متغیر N، یکی از مقادیر 1، 8، 64، 256، 1024 داده خواهد شد. (Pre-scale) در حقیقت فرکانس مشخص شده برای میکرو توسط متغیر N به فرکانس های پائین تر تقسیم می شود و تایمر با این فرکانس جدید کار می کند.




:Phase correct PWM top=FFh

در این حالت تایمر بطور دائم از مقدار صفر تا 255 خواهد شمرد و سپس از 255 به صفر باز خواهد گشت. (255, 254, 253, ...) اگر خروجی در حالت Non-Inverted باشد، زمانی که مقدار تایمر و مقدار رجیستر OCR0 برابر شدند، در حالت بالا شمار خروجی باز نشانی و در حالت پائین شمار خروجی یک میشود. فرکانس سیگنال PWM در این حالت برابر است با:

$$f_{OCnPCPWM} = \frac{f_{clk-I/O}}{N.510}$$

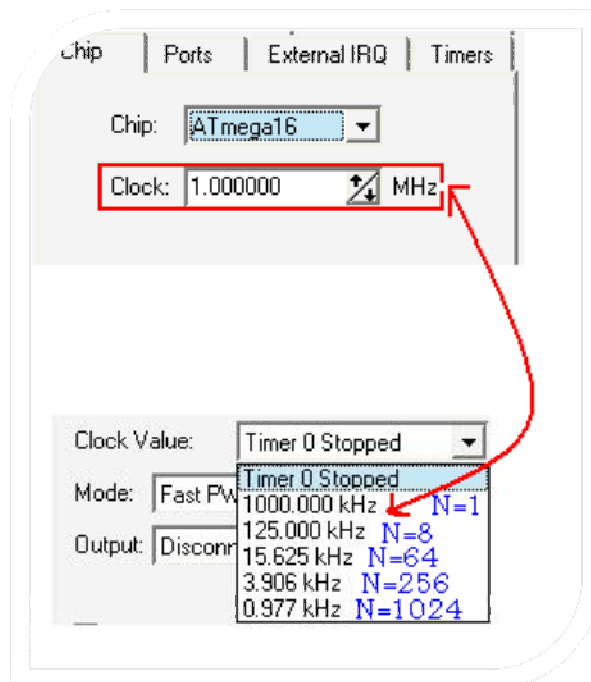به متغیر N، یکی از مقادیر 1، 8، 64، 256، 1024 داده خواهد شد. (Pre-scale) در حقیقت فرکانس مشخص شده برای میکرو توسط متغیر N به فرکانس های پائین تر تقسیم می شود و تایمر با این فرکانس جدید کار می کند.



پس بدین ترتیب تا اکنون به سادگی می توانید حدث بزیند که برای تولید PWM مورد نظر می توانید از یکی از حالت های Fast PWM یا Phase correct PWM استفاده کنید. روش سومی نیز استفاده از سرویی وقفه در زمان برابری مقدار تایمر با رجیستر OCR0 می باشد. به این ترتیب با تنظیم مقدار رجیستر OCR0 می توانید خروجی با سیکل کاری مورد نظر را ایجاد کنید. (در این روش سوم، باید گزینه Compare Match Interrupt را نیز فعال کنید).

حال با در نظر گرفتن توضیحات داده شده، سورس برنامه جهت کنترل دور موتور در AVR چنین خواهد بود:

```

/*****
This program was produced by the
CodeWizardAVR V1.24.8d Standard
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2006 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com

```

```

Project : DC Motor Control
Version : 3.2
Date   : 2007/02/21
Author : Yashar
Company : YBSH
Comments:

```

```
Chip type      : ATmega16
Program type   : Application
Clock frequency : 1.000000 MHz
Memory model   : Small
External SRAM size : 0
Data Stack size : 256
*****/
```

```
#include <mega16.h>
```

```
// Alphanumeric LCD Module functions
```

```
#asm
```

```
.equ __lcd_port=0x12 ;PORTD
```

```
#endasm
```

```
#include <lcd.h>
```

```
#include <stdlib.h>
```

```
int n=0;
```

```
int a=0;
```

```
int var1=0;
```

```
char *s;
```

```
int var4=0;
```

```
// Timer 2 overflow interrupt service routine
```

```
interrupt [TIM2_OVF] void timer2_ovf_isr(void)
```

```
{
```

```
TCCR1B=0x07;
```

```
n=n+1;
```

```
if (n>=15) {
```

```
  a=TCNT1L;
```

```
  var4=1;
```

```
  if(a>100){
```

```
    var1++;
```

```
  };
```

```
  if (var1>=5) {
```

```
    TCCR2=0x00;
```

```
    TCNT2=0x00;
```

```
    OCR0=0;
```

```
    lcd_clear();
```

```
    lcd_gotoxy(0,0);
```

```
    lcd_putsf("System restarted");
```

```
    lcd_gotoxy(0,1);
```

```
    lcd_putsf("Contact Provider");
```

```
    var1=0;
```

```
  };
```

```
  n=0;
```

```
  TCNT1H=0;
```

```
  TCNT1L=0;
```

```
};
```

```
}
```

```
// Declare your global variables here
```

```
void main(void)
```

```
{
```

```

// Declare your local variables here
int b=0;
int IRPS=0;
int WRN=0;
int var2=4;
int var3=0;

// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;

// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=Out Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=0 State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x08;

// Port C initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;

// Port D initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;

// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 0.977 kHz
// Mode: Fast PWM top=FFh
// OC0 output: Non-Inverted PWM
TCCR0=0x6D;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;

// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: T1 pin Rising Edge
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;

```

```

TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;

// Timer/Counter 2 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 3.906 kHz
// Mode: Normal top=FFh
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x06;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;

// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;

// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x40;

// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;

// LCD module initialization
lcd_init(16);

// Global enable interrupts
#asm("sei")

while (a<100)
{
    // Place your code here
    if (var4==1) {
        b=PINA;
    }
    if (var2!=b) {
        var2=b;
        if (b==0) {
            IRPS=5;
            OCR0=0;
        }
        if (b==1) {
            IRPS=30;
            OCR0=85;
        }
    }
}

```

```
if (b==2) {
IRPS=50;
OCR0=128;
};
if (b==3) {
IRPS=66;
OCR0=170;
};
};
var3=0;
WRN=0;
if (a<IRPS-5) {
if (OCR0>240) {
/*lcd_clear();
itoa(a,s);
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts(s);
itoa(IRPS,s);
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_puts(s);
lcd_putsf(" OCR0=");
itoa(OCR0,s);
lcd_puts(s);*/
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putsf("Contact Provider");
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_putsf("Error NE_HL01");
WRN=1;
var3=1;
};
if (var3==0) {
OCR0=OCR0+15;
};
};
if (a>IRPS+4) {
if (OCR0<15) {
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putsf("Contact Provider");
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_putsf("Error NE_HL02");
WRN=1;
var3=1;
};
if (var3==0) {
OCR0=OCR0-15;
};
};
if (WRN==0) {
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putsf(" OCR0=");
itoa(OCR0,s);
-- lcd_puts(s);-----
```


```

lcd_gotoxy(0,1);
lcd_putsf("Status:Runing...");
};
};
};
}

```


در برنامه فوق، پالس های ایجاد شده توسط Shaft Encoder دیجیتالی با استفاده از TIMER0 و TIMER2 شمارش شده و سپس با مقادیر مشخص شده در ورودی مقایسه شده و Duty Cycle برای سیگنال PWM تنظیم می شود. این سیگنال PWM به پایه ENABLE راه انداز موتور (L298) داده می شود و بدین ترتیب توان داده شده به موتور کنترل می شود.

مدار کنترل گر نیز به شکل زیر می باشد:

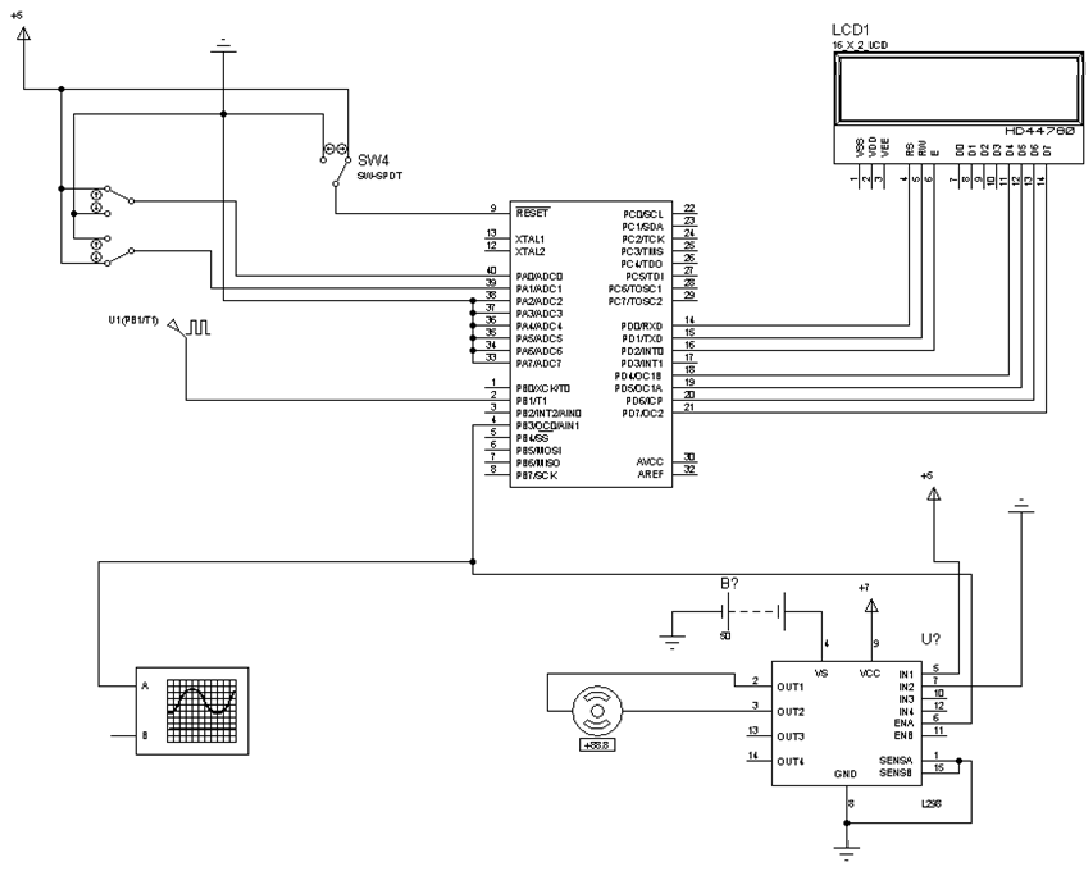


خروجی موتور توسط ENCODER به میکرو منتقل میشود تا دور موتور اندازه گیری شده و تنظیم PWM خروجی صورت گیرد با استفاده از 3 کلید می توان مقدار PWM را افزایش یا کاهش داد.

 با تنظیم کلید ها از مقدار 1 تا 5 مقدار PWM مطابق شکل زیر افزایش خواهد یافت:



توجه:

 در شبیه سازی رایانه ای، از جریان های برگشتی موتور صرف نظر می شد اما در عمل نمی توان از آن ها صرف نظر کرد و در نتیجه از ترکیب دیودی زیر از عبور جریان های برگشتی به مدار کنترلی و ایجاد اختلال احتمالی جلوگیری کردیم.



حال باید بتوانیم برنامه ای نوشته شده برای میکرو را به میکرو انتقال دهیم. همان طور که میدانیم، برای انتقال برنامه به میکرو باید برنامه به زبان ماشین کامپایل شود. این کار توسط کامپایلر برنامه Code Vision صورت می پذیرد.

برای این کار کافی است تا پس از اتمام برنامه نویسی و رفع مشکلات احتمالی که توسط کامپایلر Code Vision اعلام میشوند، دستورات

1) Check Syntax for currently edited file

2) Compile the Project

3) Make the Project

را بترتیب اجرا کنید. آیکون این دستورات در شکل زیر نمایش داده شده است:




به ترتیب از سمت راست، گزینه های 3 تا 1.


حال فایل HEX، برای انتقال به میکرو در پوشه مبوطه آماده شده است. برنامه های متعددی برای Program کردن میکرو وجود دارد. با برنامه Code Vision نیز می توانید این کار را انجام دهید. برای این کار ابتدا باید تنظیمات مربوط به Programmer را برای Code Vision معین کنید. قبل از ادامه بحث در مورد نحوه برنامه ریزی میکرو به نحوه ساخت Programmer برای میکرو های AVR خواهیم پرداخت. از انواع Programmer های موجود، به علت سادگی از Programmer مدل STK200/300 استفاده خواهیم کرد. این Programmer از پورت موازی چاپگر برای اتصال به میکرو استفاده میکند.

چند نکته:

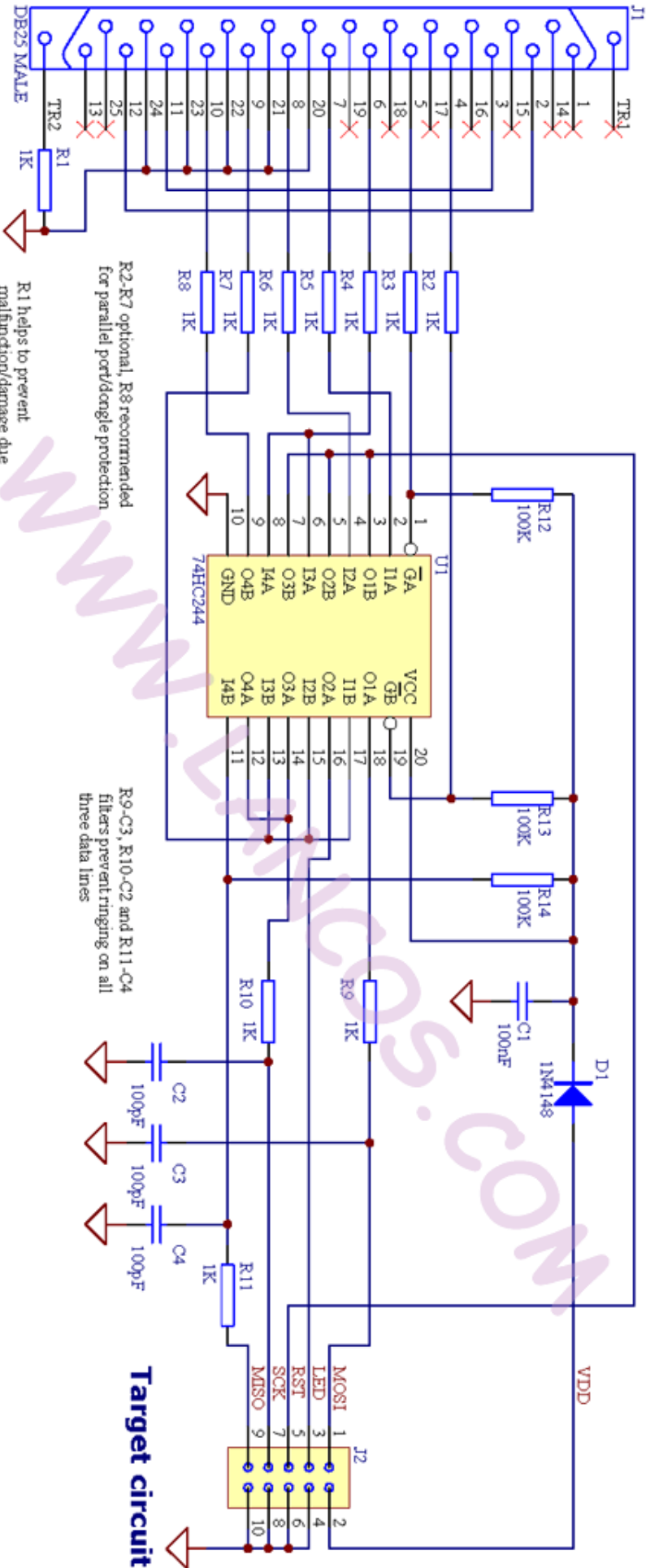
- (1) در هنگام استفاده از حویه، دقت کنید که مدت لحیم کاری بیش از 10 ثانیه نباشد.
- (2) در صورت امکان با استفاده از پایه های نظامی از قرار دادن IC بطور مستقیم بر روی برد خودداری کنید. تا در صورت زوم تعویض IC زمان کمتری را طلب خواهد کرد.
- (3) در صورتی که از پین نظامی استفاده کردید، از قرار داده IC در هنگام لحیم کاری بر روی مدار خودداری کنید.
- (4) از برقراری اتصال بطور صحیح اطمینان حاصل کنید.
- (5) در صورت امکان از کدار چاپی بجای برد برد ها استفاده کنید.
- (6) از اتصال کوتاه کردن پایه های Vcc و GND در حین تست مدار خودداری کنید. (ممکن است موجی آسیب IC شود).
- (7) در صورتی که الکتروسیته ساکن از طریق دست شما به IC منتقل شد، از سوختن IC خود مطمئن باشید!!!! قبل از تماس با پایه های IC دستان خود را زمین کنید.



 
و اما در مورد Code Vision و نحوه برنامه ریزی میکرو.
به منوی Setting رفته دستور Programmer را اجرا کنید.



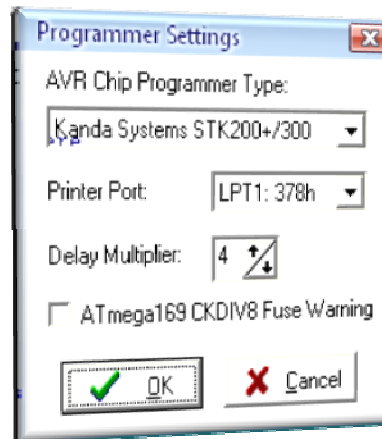حال این قسمت را مطابق شکل زیر تنظیم کنید:




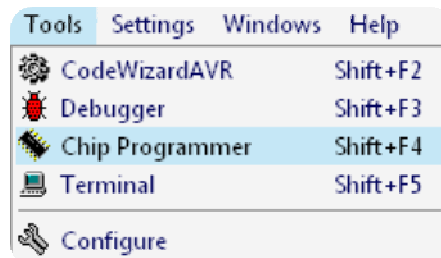گزینه OK را بزنید و از منوی Tools دستور Chip Programmer را اجرا کنید.



در پنجره جدید باز شده به نکات زیر دقت کنید:

با این Programmer نمیتوانید فیوزبیت ها را مجدداً باز نویسی کنید، در نتیجه برای مثال، اگر فیوز بیت RSTDISBL برنامه نویسی شود، پایه ریست از حالت عادی خارج شده و میکرو فقط در حالت موازی برنامه ریزی خواهد شد. یعنی مجدداً با این Programmer برنامه ریزی نخواهد شد. اگر بخواهید دوباره میکرو را با STK200 استفاده کنید، باید ابتدا این فیوز بیت را به حالت اول بازنشانی کنید که برای این کار نیز باید از انواع دیگر Programmer استفاده کنید. برای اینکه با این مشکل مواجه نشوید، از غیر فعال بودن گزینه Program Fuse Bits اطمینان حاصل کنید. همچنین از گزینه Program All برای برنامه ریزی میکرو استفاده نکنید. بلکه از از منوی Program، دستور Flash را استفاده کنید.

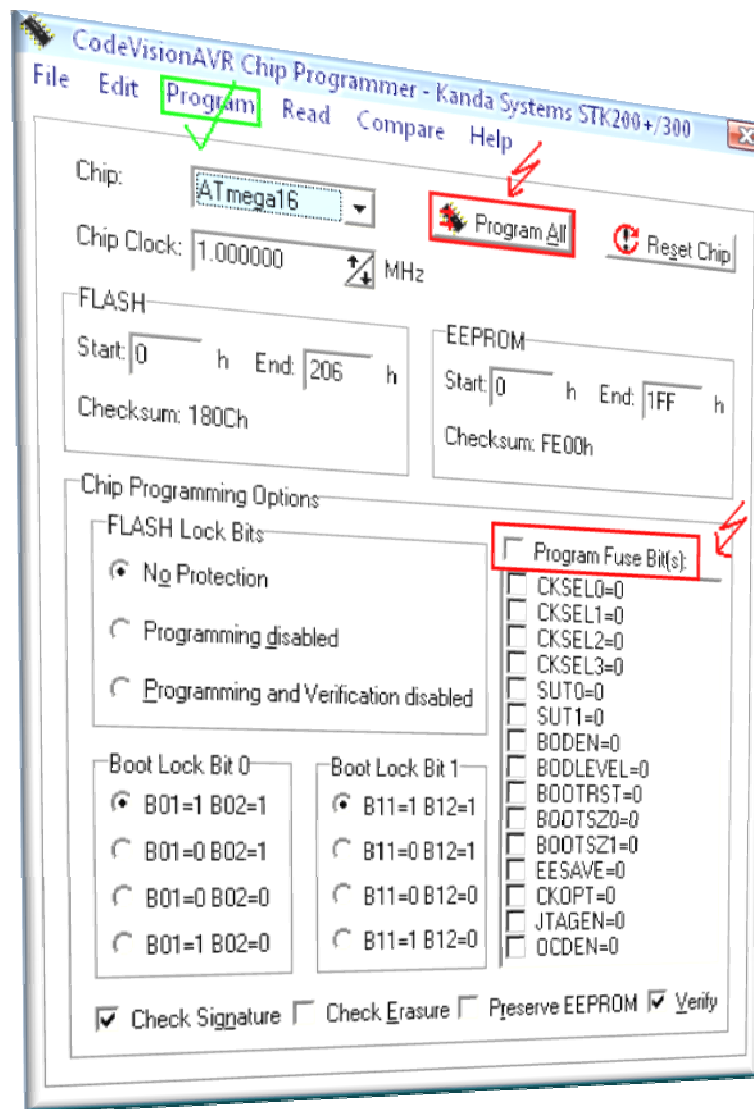

حال می توانید میکرو را در مدار استفاده کنید.

چند نکته:

- 1) برای اینکه از صحت کار Programmer مطمئن شوید، ابتدا برنامه بسیار ساده ای را بنویسید و به میکرو منتقل کنید. مثلاً PORTD را برابر 7 یا مقداری دلخواه کنید. سپس بعد از برنامه ریزی میکرو این مقدار را در خروجی میکرو تست کنید.

2) در هنگام بستن مدارات، گام به گام پیش بروید. یعنی در هر مرحله تنها قسمتی از مدار را بسته و پس از اینکه از آن قسمت از مدار نتیجه گرفتید به مرحله بعدی بروید. این روش بهتر از روشی است که تمام مدار را بسته و سپس بدنبال خطاهای احتمالی باشید!!